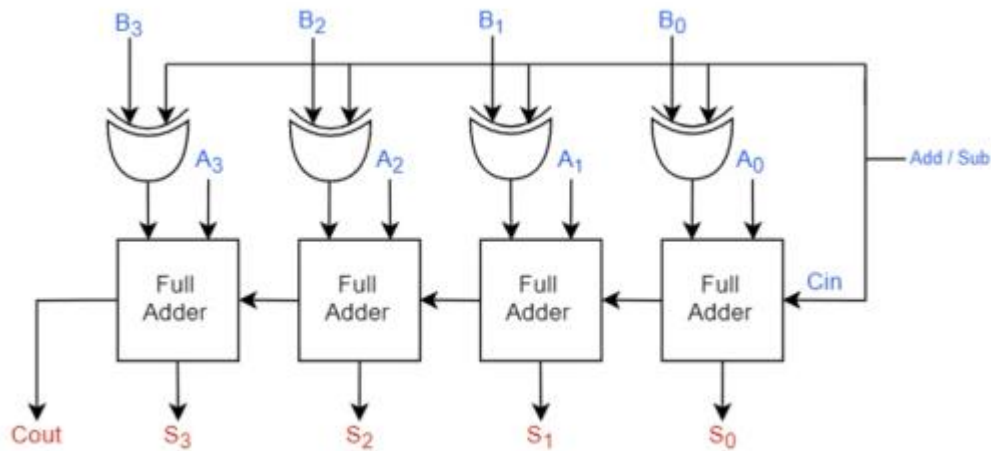


SUMADOR/RESTADOR Y MULTIPLICADOR


Objetivo

Implementar en VHDL un sumador restador y un multiplicador, ambos de 4 bits, instanciando un sumador de 4 bit, con las siguientes configuraciones:

Sumador restador de 4 bits





Multiplicador


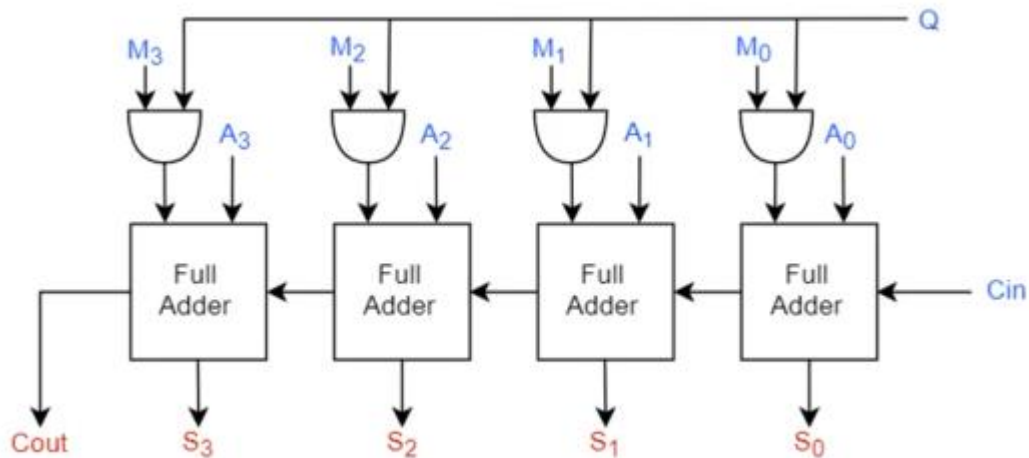


Procedimiento

 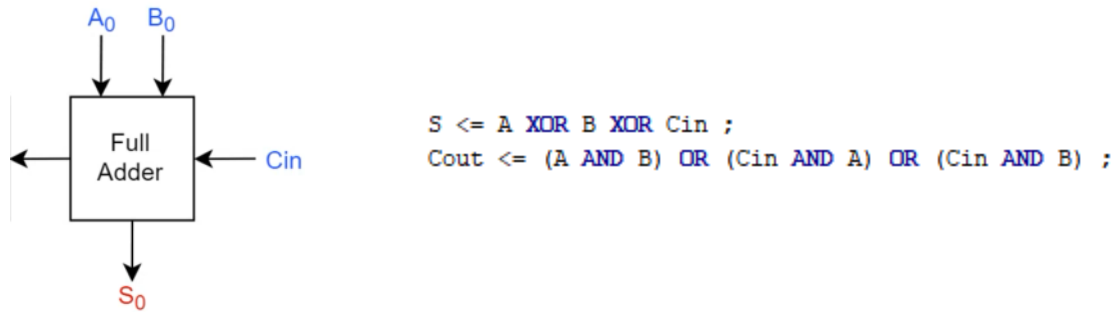Para la implementación del sumador y restador, así como el multiplicador se realizó la implementación de bloques de menor nivel jerárquico para posteriormente poder instanciarlos. Primeramente, se implementó un sumador completo binario



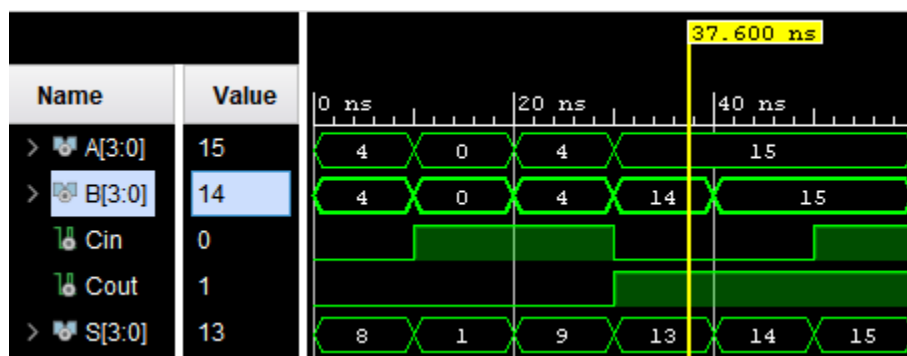 Después se implementó un sumador de 4 bits



```

CA1: adder
PORT MAP(
    A => A(0),
    B => B(0),
    Cin => Cin,
    Cout => c1,
    S => S(0)
);

CA2: adder
PORT MAP(
    A => A(1),
    B => B(1),
    Cin => c1,
    Cout => c2,
    S => S(1)
);

CA3: adder
PORT MAP(
    A => A(2),
    B => B(2),
    Cin => C2,
    Cout => c3,
    S => S(2)
);


CA4: adder
PORT MAP(
    A => A(3),
    B => B(3),
    Cin => C3,
    Cout => Cout,
    S => S(3)
);

```

Con esta implementación ya se contaba con la base para poder crear el sumador-restador y el multiplicador únicamente realizando una operación XOR en el caso del sumador-restador y una AND para el multiplicador.


Sumador/Restador
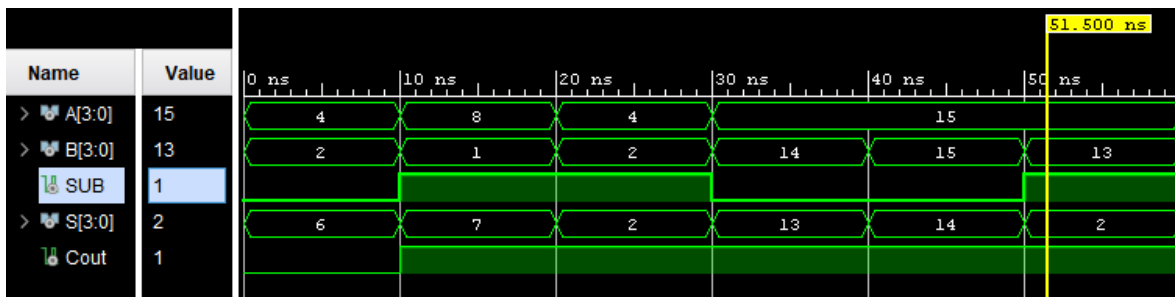
```
B_A <= (SUB, SUB, SUB, SUB) XOR B;
--Instanciar componente
CFAL: four_bit_adder
PORT MAP(
    A => A,
    B => (B_A),
    Cin => SUB,
    Cout => Cout,
    S => S
);
```



Multiplicador
 
```
M_A <= (Q, Q, Q, Q) AND M;
--Instanciar componente
CFAL: four_bit_adder
PORT MAP(
    A => A,
    B => (M_A),
    Cin => '0',
    Cout => Cout,
    S => S
);
```



Se puede observar el buen funcionamiento de el sumador/restador y el multiplicador, así como sus dos subsistemas.